

Tension

$$\text{Parte Real} = |\bar{Z}| \cos(\phi_v) \quad \text{Parte imaginaria} = |\bar{Z}| \sin(\phi_v)$$

Corriente

$$\text{Parte real} = |\bar{Z}| \cos(\phi_i) \quad \text{Parte imaginaria} = |\bar{Z}| \sin(\phi_i)$$

$$\frac{\bar{V}}{\bar{I}} = R$$

$$\frac{V_{rms}}{I_{rms}} = R$$


$$\phi_z = \phi_v - \phi_i =$$

2/6

Asociacion en **serie** de impedancias.



basicamente se suman

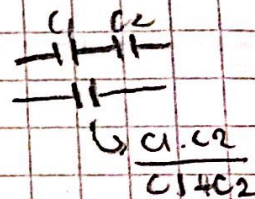

$$V_T = V_{Z1} + V_{Z2}$$

$$V_T = I \cdot Z_1 + I \cdot Z_2$$

$$V_T = I(Z_1 + Z_2)$$

Si  $Z_1$  y  $Z_2$  son **cap**

$$Z_T = Z_1 + Z_2$$

$$Z_T = \frac{-j}{\omega C_1} + \frac{-j}{\omega C_2}$$

$$Z_T = \frac{-j}{\omega} \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \Rightarrow Z_T = \frac{-j}{\omega} \left( \frac{C_2 + C_1}{C_1 \cdot C_2} \right)$$

$$Z_T = \frac{-j}{\omega} \div \left( \frac{C_2 \cdot C_1}{C_1 + C_2} \right)$$

Si  $Z_1$  y  $Z_2$  son **induct**

$$Z_T = Z_1 + Z_2$$

$$Z_T = j\omega L_1 + j\omega L_2$$

$$Z_T = j\omega \cdot (L_1 + L_2)$$