

Existen dos tipos adicionales de potencia: activa y reactiva.

Ecu. Si Y_1 e Y_2 son inductivos

$$Y_T = \frac{-j}{\omega L_1} + \frac{-j}{\omega L_2}$$


$$L_{eq} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

$$Y_T = \frac{-j}{\omega} \cdot \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right)$$

$$Y_T = \frac{-j}{\omega \cdot L_{eq}}$$

$$Y_T = \frac{-j}{\omega} \left(\frac{L_2 + L_1}{L_1 \cdot L_2} \right)$$

Graficar.

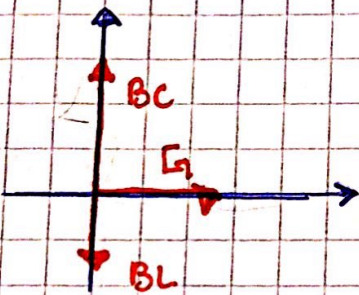

$$B_C \angle 90^\circ$$

$$G \angle 0^\circ$$

$$B_L \angle -90^\circ$$

Si $v(t) = 3 \cdot \sin(5t + 20^\circ)$

$$\frac{3\sqrt{2} e^{j20^\circ}}{10 e^{j50^\circ}} = \frac{0.3A}{\sqrt{2}} e^{-j30^\circ}$$

$z = 10 e^{j50^\circ}$

$$\frac{3}{\sqrt{2}} e^{j20^\circ}$$

$$i(t) = 0.3A \sin(5t - 30^\circ)$$

