

Punto 3

- a- Determine P_r , Q_r y S_r
- b- Determine el factor de potencia FP
- c- Trace el triángulo de potencia.
- d- Determine I_f

a-

$$* P_r = 100W + 200W + 0W + 50W = 350W$$

$$\bullet Q_r = 50VAR + 100VAR + 200VAR + 100VAR = 450VAR$$

$$\bullet S_r = 450VAR + 350W$$


$$|S_r| = \sqrt{450^2 + 350^2} = 577VA$$

b-

$$FP = \frac{P_r}{|S_r|} = \frac{350}{577} = 0,606$$

$$\phi_2 = \cos^{-1}(0,606) = 0,92^\circ$$

c-

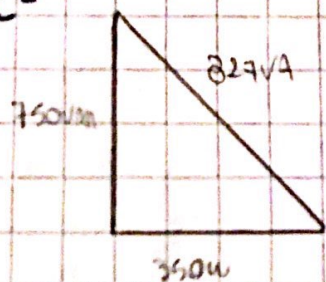

$$d- V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos \phi_2 = P$$

$$V_{rms} \cdot I_{rms} = \frac{P}{\cos \phi_2}$$

$$I_{rms} = \left(\frac{P}{\cos \phi_2} \right) : V_{rms}$$

$$I_{rms} = \frac{350W}{\cos 0,92^\circ}$$