

Ejercitación

1. PL

$$60W + 45W + 25W = P_L$$

$$130W = P_L$$

b- Calcular potencia y aparente total

No tenemos potencia reactiva ya que el circuito es puramente resistivo

$$P_S = \sqrt{130^2}$$

$$P_S = 130VA$$

c- Corriente de la fuente I_f

$$I_f = \frac{130W}{240V}$$

$$I_f = 541,67mA$$

d- Resistencia de cada foco

$$\frac{45W}{0,318A} = 129,31V$$

$$\frac{129,31V}{0,318A} = 31,58\Omega$$

$$\frac{25W}{0,193A} = 129,53V$$

$$\frac{129,53V}{0,193A} = 67,16\Omega$$

e- Corrientes I_1 e I_2

$$\frac{60W}{541,67mA} = 110,77V$$

$$240V - 110,77V = 129,33V$$

$$I_1 = \frac{45W}{129,33V}$$

$$I_3 = \frac{25W}{129,33V}$$

$$I_2 = 0,348A$$

$$I_3 = 0,193A$$

Punto 2

a- Potencia Promedio

$$X_L - X_C = 4$$

$$Z_T = 5e^{j50,82^\circ}$$

$$Z_T = 3 + j4$$

$$|Z_T| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$|Z_T| = 5$$

$$\tan^{-1} \frac{4}{3} = 53,13^\circ$$

$$I = \frac{50V e^{j0^\circ}}{5e^{j53,13^\circ}} = 10e^{-j53,13^\circ}$$