

Si Y_1 e Y_2 son induc

$$Y_T = Y_1 + Y_2$$

$$Y_T = \frac{-j}{\omega L_1} + \frac{-j}{\omega L_2}$$


$$Y_T = \frac{-j}{\omega} \cdot \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right)$$

$$Y_T = \frac{-j}{\omega} \cdot \left(\frac{L_1 + L_2}{L_1 \cdot L_2} \right)$$

$$X_T = \frac{-j}{\omega} \cdot \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

$$Y_T = \frac{j}{\omega \cdot L_{eq}}$$
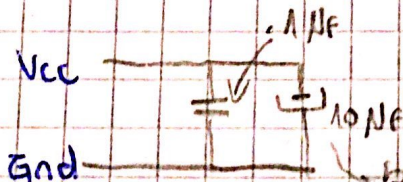
$$L_{eq} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$



$$C_{eq} = 10.1 \text{ nF}$$

baja frecuencia (variaciones lentas)
electrolíticos

cerámicos

Alta frecuencia