

Asociación en **serie** de impedancia

$$V_T = V_{Z1} + V_{Z2}$$

$$V_T = I \cdot Z_1 + I \cdot Z_2$$

$$V_T = I \cdot (Z_1 + Z_2)$$

Se suman,

Si  $Z_1$  y  $Z_2$  son capacitivas paralelo

$$Z_T = Z_1 + Z_2$$

$$Z_T = \frac{-j}{\omega C_1} + \frac{-j}{\omega C_2}$$

$$Z_T = \frac{-j}{\omega C} \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \Rightarrow \frac{-j}{\omega C} \left( \frac{C_2 \cdot C_1}{C_1 + C_2} \right)$$

Si  $Z_1$  y  $Z_2$  son **inductivas** suma

$$Z_T = Z_1 + Z_2$$

$$Z_T = j\omega L_1 + j\omega L_2$$

$$Z_T = j\omega (L_1 + L_2)$$

Asociación en **paralelo** de impedanciaAdmitancia (Siemens),  $S$ 

$$Y = \frac{1}{Z}$$

$$Y = \frac{1}{R + jX} \rightarrow G + jB$$

Susceptancia  
Conductancia

$$I_T = I_{Z1} + I_{Z2}$$

$$I_T = \frac{V_T}{Z_1} + \frac{V_T}{Z_2}$$

$$I_T = V_T \left( \frac{Z_2 + Z_1}{Z_1 \cdot Z_2} \right)$$

$$Y_T = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$

$$Y_T = Y_1 + Y_2$$

$$Z_C = \frac{j}{\omega C} \rightarrow Y_C = \frac{\omega C}{j} \cdot \frac{j}{j} = j\omega C$$

$$Z_L = \frac{j}{\omega L} = \frac{-j}{\omega L}$$

Si  $Y_1$  e  $Y_2$  son capacitivas suma

$$Y_T = j\omega L_1 + j\omega L_2$$

$$Y_T = j\omega (L_1 + L_2)$$