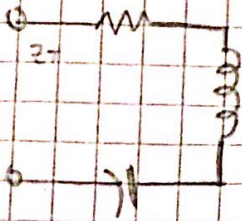


5) a-



$$R = 3\Omega$$

$$X_L = 4\Omega$$

$$X_C = 5\Omega$$

$$Z_T = R + j(X_L - X_C)$$

$$Z_T = 3\Omega + j4\Omega - 5\Omega$$

$$Z_T = (3 - j) \cdot \Omega$$



$$\sqrt{10} \cdot e^{-j0,10\pi}$$

$$|Z| = \sqrt{3^2 + 1}$$

$$|Z| = \sqrt{10}$$

$$\varphi_T = \tan^{-1} \frac{-1}{3}$$

$$\varphi_T = -0,10\pi$$

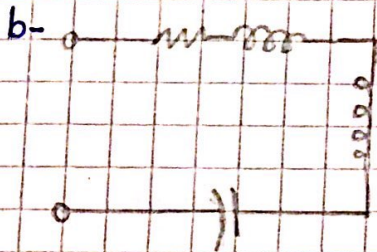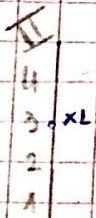

$$R = 1k\Omega$$

$$X_{L2} = 6k\Omega$$

$$X_{L1} = 2k\Omega$$

$$X_C = 4k\Omega$$

$$Z_T = 1k\Omega + j(6k\Omega + 2k\Omega - 4k\Omega)$$

$$Z_T = 1k\Omega + j(8k\Omega - 4k\Omega)$$

$$Z_T = 1k\Omega + j4k\Omega$$

$$Z_T = (1k + j4k)\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{1k^2 + 4k^2}$$



$$|Z| = 4,12$$

$$Z_T = 4,12 e^{j0,92\pi}$$

$$\varphi_T = \tan^{-1} \frac{4k}{1k}$$

$$\varphi_T = 4$$

$$\varphi_T = 0,92\pi$$

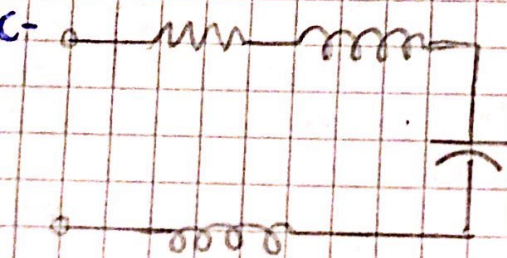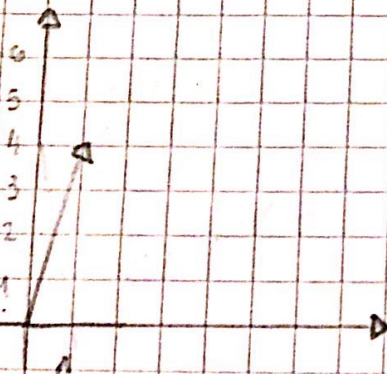

$$R = 470\Omega$$

$$X_{L1} = 47m\Omega$$

$$X_C = 0,1NF$$

$$X_{L2} = 200m\Omega$$

$$f = 1kHz$$

$$1k + j2 \cdot 2\pi = W$$

$$0,28 \cdot 10^3 = W$$

$$0,28 \cdot 10^3 \cdot 0,1NF = X_C$$

$$= X_C$$